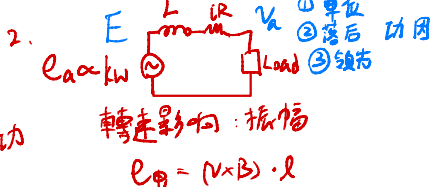


電力角 δ
 E_a 和輸出端
 电压 V_a 的夾角






2024/04/19 電力工程導論 姓名 _____ 學號 _____


1. (20) 比較直流電力系統與交流電力系統(實功與虛功的差異), 比較交流單相電壓與三相電壓(均方根值與電力擾動)
2. (20) 畫出發電機的相量圖, 當操作於 (a) 落後功因負載; (b) 單位功因負載; (c) 領先功因負載; (d) 相量圖的同步頻率為何(請定義或假設)?
3. (20) 電力系統如下圖所示. 發電機 220V(rms, 角度 0°)/60Hz 連接升壓理想變壓器 1:10 經過傳輸線後再連接降壓理想變壓器 20:1, 再連接負載. 傳輸線阻抗 $Z_{line} = 4 + j3\Omega$, 負載為 $Z_{load} = 4 + j3\Omega$. 標么系統於發電機側選擇 220V 和 10kVA.

① 單位功因(功因角 $\theta = 0$)
 $E_a = V_a + iR$
 $+L \frac{di}{dt}$
 $= V_a + iR + L \frac{di}{dt}$
 $(\angle = j\omega)$

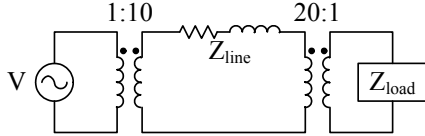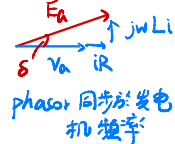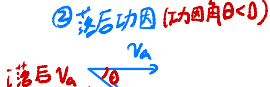
- (a) 求標么系統的電壓、電流和阻抗於發電機、傳輸線和負載的值.
- (b) 將此電力系統用標么等效電路重新畫出.
- (c) 求出供應負載的真正實功.
- (d) 求出傳輸線損失的真正實功



③ 領先功因($\theta > 0$)

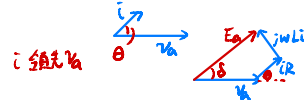

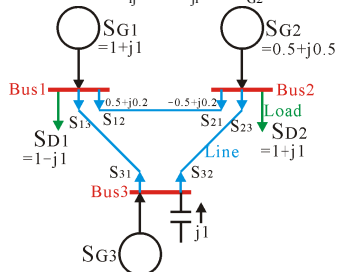4. (20) (假設 $S_{ij} = -S_{ji}^*$) 當 S_{G2} 變為 $(0.5 + j0.6)$ 時, Find $S_{13}, S_{31}, S_{23}, S_{32}$ and S_{G3} .



$$S_{13} + S_{D1} + S_{12} = S_{G1}$$

$$S_{13} = -0.5 + 1.8j$$

$$S_{31} = -S_{13}^* = 0.5 + 1.8j$$

$$S_{G3} + j1 = S_{31} + S_{32}$$

$$S_{G3} + j1 = 0.5 + 1.8j - 0.9j$$


$$S_{G2} = S_{D1} + S_{D2} + S_{D3}$$

$$S_{D3} = -0.9j$$

$$S_{D2} = -S_{D3}^* = -0.9j$$

$$S_{G3} = 0.5 + 0.1j$$

5. (20) 電力系統簡圖如下(留意正負號), 求 (a) S_{12} and S_{21} ; (b) P_{12} and P_{21} ; (c) Q_{12} and Q_{21} . ($Z = R + j\omega L$, $V_1 = |V_1|e^{j\theta_1}$, $V_2 = |V_2|e^{j\theta_2}$, $Z = |Z|e^{j\phi}$, $\theta_{12} = \theta_1 - \theta_2$)

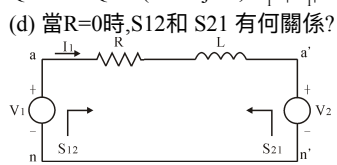

$$S_{12} = V_1 \cdot I_1^*$$

$$S_{21} = V_2 \cdot (-I_1)^*$$

$$V_1 - I_1 R + L \frac{dI_1}{dt} = V_2$$

$$= I_1 R + sL I_1 + V_2$$

$$= I_1 (R + j\omega L) + V_2$$

$$V_1 = |V_1|e^{j\theta_1}$$

$$= |V_1|(\cos\theta_1 + j\sin\theta_1)$$

$$V_2 = |V_2|e^{j\theta_2}$$

$$Z = R + j\omega L$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{Z}$$

$$\angle Z = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

$R=0$
 $P_{12} = P_{21}$

$$S_{12} = V_1 \cdot I_1^* = V_1 \cdot \frac{(V_1 - V_2)^*}{Z^*} = V_1 \cdot \frac{V_1^* - V_2^*}{Z^*} = \frac{|V_1|^2}{Z^*} - \frac{V_1 V_2^*}{Z^*} = \frac{|V_1|^2}{|Z|} e^{j\angle Z} - \frac{|V_1||V_2|}{|Z|} e^{j(\theta_1 - \theta_2 + \angle Z)}$$


$$R=0 \quad Z=jX=j\omega L \quad \angle Z=90^\circ$$

$$P_{12} = -P_{21} = \frac{|V_1||V_2|}{X} \sin \theta_{12}$$

$$Q_{12} = \frac{|V_1|^2}{X} - \frac{|V_1||V_2|}{X} \cos \theta_{12}$$

$$Q_{21} = \frac{|V_2|^2}{X} - \frac{|V_1||V_2|}{X} \cos \theta_{12}$$

3.

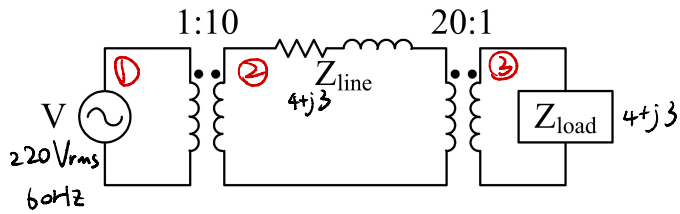非標么 from Z_{load} 

$$Z_{ine} = \frac{(4+j3) 20^2 (4+j3)}{10^2} = (16.04 + j12.03)$$

$$V = iZ$$

$$220 \angle 0^\circ = i (16.04 + j12.03)$$

$$= i \times \sqrt{(16.04)^2 + (12.03)^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{12.03}{16.04}\right)$$

$$= i \times 20.05 \angle 36.87^\circ$$

$$i = \frac{220}{20.05} \angle 0^\circ - 36.87^\circ$$



標么

$$\textcircled{1} V_B = 220 \quad S = 10 \text{ kVA}$$

$$\Rightarrow S = VI \quad I_B = \frac{10 \text{ kVA}}{220}$$

$$Z_B = \frac{V_B}{I_B} = \frac{220}{\frac{10 \text{ kVA}}{220}} = \frac{220^2}{10 \text{ kVA}} = 484$$

$$\textcircled{2} S = 10 \text{ kVA} \quad V_B = 220 \times 10 = 2200$$


$$I_B = \frac{10 \text{ kVA}}{2200} = 4.545 \quad Z_B = \frac{V}{I} = \frac{2200}{\frac{10 \text{ kVA}}{2200}} = \frac{2200^2}{10 \text{ kVA}} = 484$$

$$\frac{4+j3}{Z_B} = \frac{4+j3}{484} = 0.0083 + j0.0062$$

$$\textcircled{3} S = 10 \text{ kVA} \quad V_B = \frac{2200}{20} = 110$$


$$I_B = \frac{10 \text{ kVA}}{110} = 90.9 \quad Z_B = \frac{V}{I} = 1.21$$
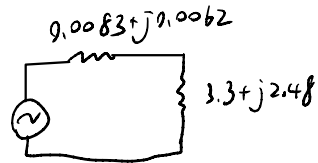
$$\frac{4+j3}{Z_B} = \frac{4+j3}{1.21} = 3.3 + j2.48$$



2024/06/07 電力工程導論 姓名_____學號_____

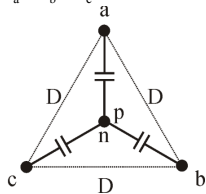
1. (20) 如圖假設三相導體(a,b,c)有相同距離D且相同導體半徑r，假設電荷平衡 $q_a + q_b + q_c = 0$ (電容 $c_a = c_b = c_c = c$ ，電壓 $v_a + v_b + v_c = 0$)，假設電流平衡 $i_a + i_b + i_c = 0$ 。(a)求電容值 $c=?$ (b)求a相磁通鏈 $\lambda_a=?$ (每相導體數1條或多條差異?)




2. (20) 三相60-Hz 138-kV(線對線)傳輸線長225mile (英哩) . 傳輸線參數電阻 $r = 0.169 \Omega/\text{mile}$, 電感 $l = 2.093 \text{ mH}/\text{mile}$, 電容 $c = 0.01427 \mu\text{F}/\text{mile}$, 並聯電導 $g = 0$. 三相傳輸線傳送 40 Mwat 132 kV於落後功因值95% . (a)求發送端的電壓和電流. (b)求傳輸線效率.

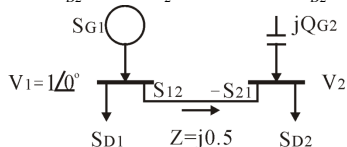3. (20) 利用電力傳送接收圓的觀念，已知 $V_1 = 1 \angle 0^\circ$, $jQ_{G2} = j1.0$, $Z_L = j0.5$, S_{D2}

$= P_{D2} + j1.0$. 探討實功 P_{D2} 的操作可能性於 $P_{D2} \geq 0$. (a)當實功 $P_{D2} > 1 \Rightarrow V_2 = ?$ (b) 當實功 $P_{D2} = 1 \Rightarrow V_2 = ?$ (c)當實功 $P_{D2} = 0.5 \Rightarrow V_2 = ?$



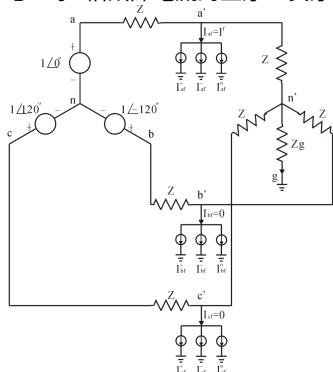4. (20)故障電流: $I^f = [I_{af} \ I_{bf} \ I_{cf}] = [I^f \ 0 \ 0]$ 發生於a相. 利用正序、負序和零序的觀念，求a相故障電流的正序、負序和零序成分.



5.(20) $v_a = 180 \cos \omega t$, $v_b = 180 \cos (\omega t - 120^\circ)$, $v_c = 180 \cos (\omega t + 120^\circ)$ (a)求abc參考座標轉換至靜止框座標的值 (b)求靜止框座標轉換至同步框座標的值


6.(20) 新的發電設備要與交流市電併網時的注意事項為何(列舉四個重點)



$$I_{line} = I_{load} = \frac{480}{0.18 + j0.24 + 4 + j3} = 71.734 - j55.602 = 90.76 \angle -37.8^\circ$$

$$V_L = I_{load} \cdot Z_{load} = 453.743 - j2.208 = 453.8 \angle -0.91^\circ \text{ (Load Voltage)}$$
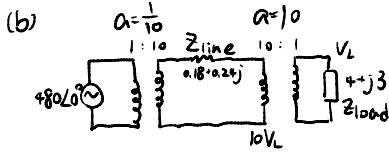
$$P_{loss} = I_{line}^2 R_{line} = 90.76^2 \cdot 0.18 = 1483 \text{ W (transmission line losses)}$$




$$Z' = a^2 Z$$

$$I_L = \frac{480 \angle 0^\circ}{Z'_{line} + Z'_{load}} = \frac{480 \angle 0^\circ}{(\frac{1}{10})^2 (0.18 + j0.24) + 4 + j3} = 95.94 \angle -36.88^\circ$$



$$10 I_{line} = I_{load}$$


$$V_L = I_{load} Z_{load} = (95.94 \angle -36.88^\circ) \times (4 + j3) = 479.7 \angle -0.01^\circ$$
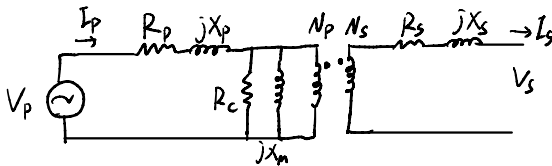
$$P_{loss} = I_{line}^2 \cdot R_{line} = (\frac{1}{10} 95.94)^2 \cdot 0.18 = 16.57 \text{ W}$$



$$a = \frac{N_p}{N_s}$$

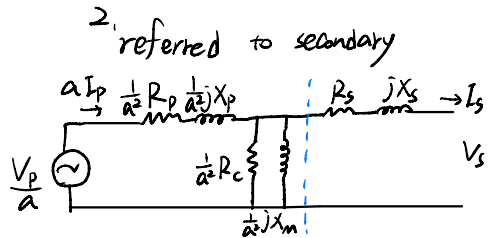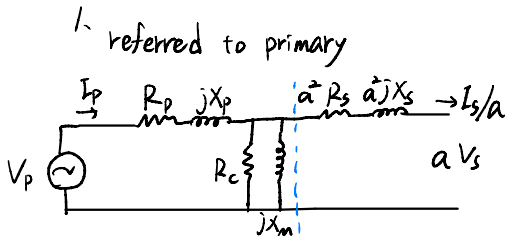

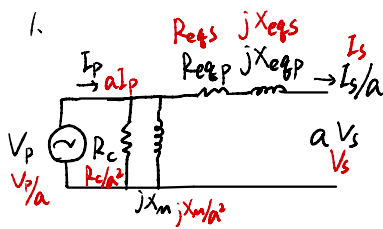

$$V_{oc} = 8000 \text{ V}$$

$$V_{sc} = 489 \text{ V}$$

$$I_{oc} = 0.214 \text{ A}$$

$$I_{sc} = 2.5 \text{ A}$$

$$P_{oc} = 400 \text{ W}$$

$$P_{sc} = 240 \text{ W}$$

① open-circuit

$$PF = \cos \theta = \frac{P_{oc}}{V_{oc} I_{oc}} = 0.2336 \quad \theta = \cos^{-1} PF = 76.49^\circ$$

$$\frac{I_{oc}}{V_{oc}} \angle -\theta = \frac{1}{R_c} - j \frac{1}{X_m} = 6.25 \cdot 10^{-6} - j 2.6 \cdot 10^{-5}$$

$$R_c = \frac{1}{6.25 \cdot 10^{-6}} = 160 \text{ k}\Omega \quad X_m = \frac{1}{2.6 \cdot 10^{-5}} = 38.46 \text{ k}\Omega$$

② short-circuit

$$PF = \cos \theta = \frac{P_{sc}}{V_{sc} I_{sc}} = 0.1963 \quad \theta = 78.678^\circ$$

$$\frac{V_{sc}}{I_{sc}} \angle \theta = R_{eq} + jX_{eq} = 38.4 + j 191.79$$

$$R_{eq} = 38.4 \Omega \quad X_{eq} = 191.79 \Omega$$

$$R_{eq} + jX_{eq} = (R_p + a^2 R_s) + j(X_p + a^2 X_s)$$

Per-Unit system (標么系統)

$$S_{base} = V_{base} \cdot I_{base}$$


$$Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}}$$

$$Z_{line} = 20 + j60$$

$$Z_{load} = 8.66 + j5$$

標么值 $V_{base} = 480 \text{ V}$

$$S_{base} = 10 \text{ kVA}$$

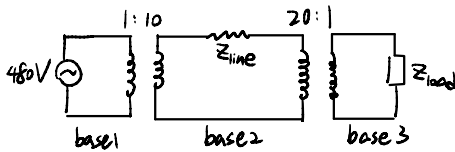

(a) find $V_{base i}$, $I_{base i}$, $Z_{base i}$

$$I_{base 1} = \frac{S_{base}}{V_{base 1}} = \frac{10 \text{ kVA}}{480} = 20.83 \text{ A}$$

$$V_{base 2} = 10 \cdot V_{base 1} = 4800$$

$$V_{base 3} = \frac{1}{20} \cdot 4800 = 240$$

$$I_{base 2} = \frac{10 \text{ k}}{4800} = 2.083 \text{ A}$$

$$I_{base 3} = \frac{10 \text{ k}}{240} = 41.667 \text{ A}$$

$$Z_{base 1} = \frac{V_{base 1}}{I_{base 1}} = \frac{480}{20.83} = 23.04 \Omega$$

$$Z_{base 2} = \frac{4800}{2.083} = 2304 \Omega$$


$$Z_{base 3} = \frac{240}{41.667} = 5.76 \Omega$$

(b) convert to per unit system

Generator:

$$V_{G, pu} = \frac{V_G}{V_{base 1}} = \frac{480}{480} = 1 \angle 0^\circ \text{ pu}$$

Transmission line:

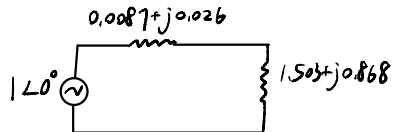

$$Z_{line, pu} = \frac{Z_{line}}{Z_{base 2}} = \frac{20 + j60}{2304} = 0.0087 + j0.026 \text{ pu}$$

Load

$$Z_{load, pu} = \frac{Z_{load}}{Z_{base 3}} = \frac{8.66 + j5}{5.76} = 1.503 + j0.868 \text{ pu} = 1.736 \angle 30^\circ$$

(c) find power supplied to the load 實功

$$I_{pu} = \frac{V_{G, pu}}{Z_{total}} = \frac{1 \angle 0^\circ}{(0.0087 + j0.026) + (1.503 + j0.868)} = 0.49 - j0.29 \text{ pu} = 0.569 \angle -30.6^\circ \text{ pu}$$


$$P_{load, pu} = I_{pu}^2 \cdot Z_{load, pu} = 0.569^2 \cdot 1.503 = 0.487 \text{ W}$$

$$P_{load} = P_{load, pu} \cdot S_{base} = 4.87 \text{ kW}$$

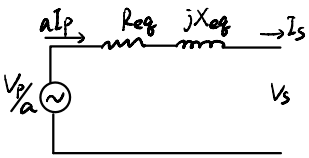
(d) find power lost in transmission line 損失實功

$$P_{line, pu} = I_{pu}^2 \cdot Z_{line, pu} = 0.569^2 \cdot 0.0087 = 0.00282 \text{ W}$$


$$P_{line} = P_{line, pu} \cdot S_{base} = 28.2 \text{ W}$$




单位功因 ($\theta = 0^\circ$)

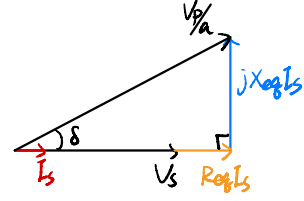


落後功因 (功因角 $\theta < 0^\circ$)

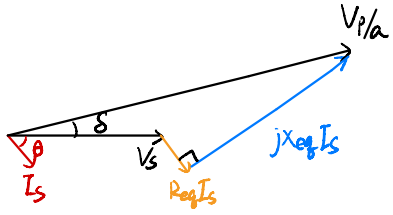

領先功因 ($\theta > 0^\circ$)

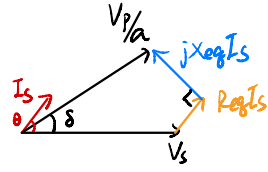

自耦变压器

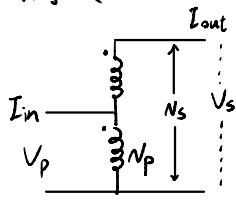


$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$I_p N_p = I_s N_s$$

$$V_p I_p = V_s I_s$$

Ex:

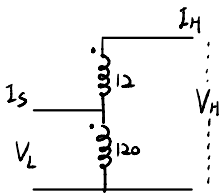

$$S = 100 \text{ VA} \quad V_L = 120 \text{ V}$$

(a) find secondary voltage

$$V_H = V_L \cdot \frac{12+120}{120} = 132 \text{ V}$$

(b) Maximum VA rating

$$I_{H, \max} = \frac{100 \text{ VA}}{12} = 8.33 \text{ A}$$

$$S_{\text{out}} = V_H I_H = 132 \cdot 8.33 = 1100 \text{ VA} = V_L I_L$$

(c) find rating advantage

$$\frac{S_{\text{Lo}}}{S_w} = \frac{12+120}{12} = 11 \quad (= \frac{1100 \text{ VA}}{100 \text{ VA}} = 11)$$


$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} V \\ \downarrow I \\ \text{---} S_c \text{---} \end{array} \\
 S_{in} \rightarrow \quad \rightarrow S_o
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 S_{in} = S_c + S_o \\
 S_c = VI^* = V \left(\frac{V}{Z_c} \right)^* = VV^* \left(\frac{1}{Z_c} \right)^* = |V|^2 Y^* = |V|^2 (SC)^* = -j\omega C |V|^2
 \end{array}
 \quad
 s = j\omega$$

$$S_o = S_{in} - S_c$$

$$= S_{in} + j\omega C |V|^2$$

$$P_o = P_{in}$$

$$Q_o = Q_{in} + \omega C |V|^2$$

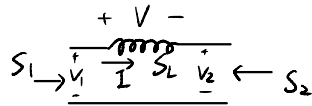

$$S_1 + S_2 = S_L = VI^* = (Z_L I) I^* = j\omega L |I|^2$$

$$P_1 + P_2 = 0$$

$$Q_1 + Q_2 = Q_L = \omega L |I|^2$$

$$S_1 = VI^*$$


$$|V_1| = |V_2| \Rightarrow |S_1| = |S_2| \Rightarrow P_1^2 + Q_1^2 = P_2^2 + Q_2^2$$

$$S_2 = -V_2 I^*$$

$$|P_2| = |P_1| \Rightarrow |Q_2| = |Q_1| \Rightarrow Q_1 = Q_2 = 0.5 \omega L |I|^2$$

$$P_1 = -P_2, Q_1 = Q_2 \Rightarrow S_2 = -S_1^*$$

Ex:

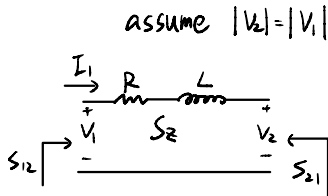

assume $|V_2| = |V_1|$

$$S_{12} = V_1 \cdot I_1^*$$

$$S_{21} = V_2 \cdot (-I_1)^*$$

$$S_{12} + S_{21} = S_L = (R + j\omega L) |I_1|^2$$

$$P_{12} + P_{21} = R |I_1|^2$$

$$Q_{12} + Q_{21} = \omega L |I_1|^2$$

$$|V_1| = |V_2| \Rightarrow |S_{12}| = |S_{21}| \Rightarrow P_{12}^2 + Q_{12}^2 = P_{21}^2 + Q_{21}^2$$


$$|P_{12}| = |P_{21}| \Rightarrow Q_{12} = Q_{21} = 0.5 \omega L |I_1|^2$$

$$P_{12} = P_{21} = 0.5 R |I_1|^2$$

when $R=0$

$$S_{12} + S_{21} = S_L = j\omega L |I_1|^2$$
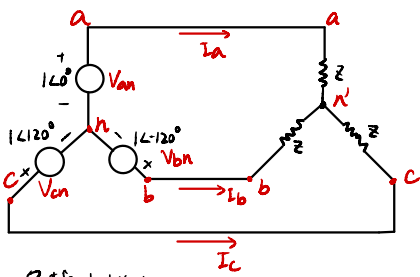
$$P_{12} = -P_{21}, Q_{12} = Q_{21} \Rightarrow S_{21} = -S_{12}^*$$



負載中性點電壓

n 為基點

$$I_a = V_{an}/Z = (V_{an} - V_{n'n})/Z = (V_{an} - V_{n'n})Y$$


$$I_b = V_{bn}/Z = (V_{bn} - V_{n'n})Y$$

$$I_c = V_{cn}/Z = (V_{cn} - V_{n'n})Y$$

$$I_a + I_b + I_c = (V_{an} + V_{bn} + V_{cn})Y - 3V_{n'n}Y = 0$$

$$\text{if } V_{an} + V_{bn} + V_{cn} = 0 \Rightarrow V_{n'n} = 0$$


$\Delta-Y$

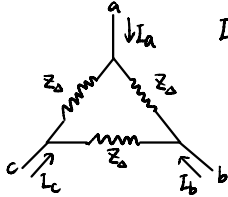

$$I_a = (V_{ab}/Z_a) + (V_{ac}/Z_a)$$

$$V_{ab} + V_{ac} = I_a Z_a$$

$$Z_\lambda = Z_\Delta/3$$

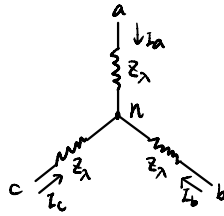

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn} = Z_\lambda I_a - Z_\lambda I_b$$


$$V_{ac} = V_{an} - V_{cn} = Z_\lambda I_a - Z_\lambda I_c$$

$$\Rightarrow V_{ab} + V_{ac} = Z_\lambda (2I_a - I_b - I_c)$$

$$\text{For } n: I_a + I_b + I_c = 0$$

$$\Rightarrow V_{ab} + V_{ac} = 3Z_\lambda I_a$$

Three-phase voltage 三相電源

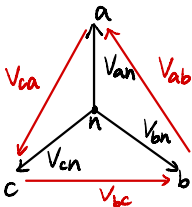

$$\begin{cases} V_{ab} = V_{an} - V_{bn} \\ V_{bc} = V_{bn} - V_{cn} \\ V_{ca} = V_{cn} - V_{an} \end{cases}$$

1. positive sequence:

$$V_{bn} = V_{an} e^{j(-\frac{2\pi}{3})}, V_{cn} = V_{an} e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$V_{ab} = V_{an} (1 - e^{j(-\frac{2\pi}{3})}) = \sqrt{3} e^{j\frac{\pi}{6}} V_{an}$$

$$\Rightarrow V_{an} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j(-\frac{\pi}{6})} V_{ab}$$

2. negative sequence

$$V_{bn} = V_{an} e^{j\frac{2\pi}{3}}, V_{cn} = V_{an} e^{j(-\frac{2\pi}{3})}$$

Ex: Balanced positive sequence

$$V_{ab} = 1 \angle 0^\circ, \text{ find } V_{an}, V_{bn}, V_{cn}$$

$$V_{an} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j\frac{\pi}{6}}, V_{bn} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j\frac{5\pi}{6}}, V_{cn} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{j\frac{3\pi}{2}}$$

平衡三相, positive sequence

$$S_3 = V_a I_a^* + V_b I_b^* + V_c I_c^* \\ = V_a I_a^* + V_a e^{j\frac{2\pi}{3}} (I_a e^{j\frac{2\pi}{3}})^* + V_a e^{j\frac{4\pi}{3}} (I_a e^{j\frac{2\pi}{3}})^* = 3 V_a I_a^*$$

Instantaneous Power


$$P_3(t) = V_a(t) i_a(t) + V_b(t) i_b(t) + V_c(t) i_c(t)$$

$$V_a(t) i_a(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \cdot I_m \cos(\omega t + \theta_i) \\ = 0.5 V_m I_m [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)]$$

$$V_b(t) i_b(t) = 0.5 V_m I_m [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i - \frac{4\pi}{3})]$$

$$V_c(t) i_c(t) = 0.5 V_m I_m [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i + \frac{4\pi}{3})]$$

$$P_3(t) = 3 \cdot 0.5 V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = 3 |V| |I| \cos(\theta_v - \theta_i)$$

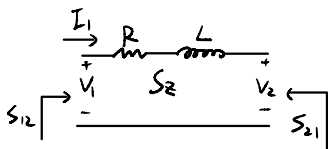

$$S_{12} = V_1 I_1^* = V_1 \left(\frac{V_1 - V_2}{Z} \right)^* \quad V_1 = |V_1| e^{j\theta_1}, V_2 = |V_2| e^{j\theta_2}, Z = |Z| e^{j\theta_Z}$$

$$= |V_1|^2 / Z^* - V_1 V_2^* / Z^*$$

$$= |V_1|^2 e^{j\theta_Z} / |Z| - |V_1| |V_2| e^{j\theta_Z} e^{j\theta_{12}} / |Z|$$

$$S_{21} = |V_2|^2 e^{j\theta_Z} / |Z| - |V_1| |V_2| e^{j\theta_Z} e^{-j\theta_{12}} / |Z|$$

$$\text{Assume } R=0 \quad Z=jX = |XL| e^{j90^\circ}$$

$$P_{12} = -P_{21} = \frac{|V_1| |V_2|}{X} \sin \theta_{12}$$

$$Q_{12} = \frac{|V_1|^2}{X} - (|V_1| |V_2| / X) \cos \theta_{12}$$

$$Q_{21} = \frac{|V_2|^2}{X} - (|V_1| |V_2| / X) \cos \theta_{12}$$

两个发电机失去同步

$$P_{12} = -P_{21} = \frac{|V_1| |V_2|}{X} \sin [(\omega_1 - \omega_2)t + \theta_{12}]$$

功率圆


$$S_{12} = C_1 - B e^{j\theta_{12}}$$

$$-S_{21} = C_2 + B e^{-j\theta_{12}}$$

$$C_1 = \frac{|V_1|^2}{|Z|} e^{j\angle Z}$$

$$C_2 = -\frac{|V_2|^2}{|Z|} e^{j\angle Z}$$

$$B = \frac{|V_1||V_2|}{|Z|} e^{j\angle Z}$$

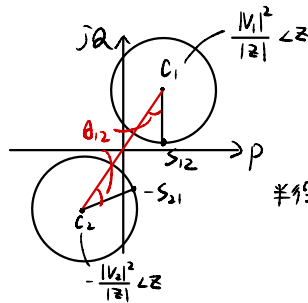

$$\text{半径 } |B| = \frac{|V_1||V_2|}{|Z|}$$

Assume $R=0$ $Z=jX$ $= |WL| e^{j90^\circ}$

$$P_{12} = -P_{21} = \frac{|V_1||V_2|}{X} \sin \theta_{12}$$

$$Q_{12} = \frac{|V_1|^2}{X} - (|V_1||V_2|/X) \cos \theta_{12}$$

$$Q_{21} = \frac{|V_2|^2}{X} - (|V_1||V_2|/X) \cos \theta_{12}$$

Ex: $|V_1| = |V_2| = 1$ $Z = 1 \angle 85^\circ$ $\theta_{12} = 10^\circ$

$$S_{12} = 1 \angle 85^\circ - 1 \angle 95^\circ$$


$$P_{12} = \cos 85^\circ - \cos 95^\circ$$

$$Q_{12} = \sin 85^\circ - \sin 95^\circ$$

$$S_{21} = 1 \angle 85^\circ - 1 \angle 95^\circ$$

$$P_{21} = \cos 85^\circ - \cos 95^\circ$$
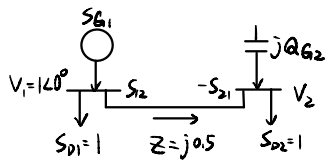
$$Q_{21} = \sin 85^\circ - \sin 95^\circ$$



(a) $|V_2| = 1$ find Q_{G2} (b) find $\angle V_2$

$$P_{12} = -P_{21} = \frac{|V_1||V_2|}{X} \sin \theta_{12} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1 \cdot 1}{0.5} \sin \theta_{12} = 1$$

$$\sin \theta_{12} = \frac{1}{2} \quad \theta_{12} = 30^\circ$$

$$\angle V_2 = \angle \theta_{12} = \angle -30^\circ$$

$$Q_{G2} = Q_{21} = \frac{|V_2|^2}{X} - \frac{|V_2||V_1|}{X} \cos \theta_{12}$$

$$= \frac{1^2}{0.5} - \frac{1 \cdot 1}{0.5} \cos 30^\circ$$

$$= 2 - \sqrt{3} = 0.268$$

(c) if $Q_{G2} = 0$, could supplied S_{D2} ?

$$Q_{G2} = Q_{21} = 0 = \frac{|V_2|^2}{X} - \frac{|V_1||V_2|}{X} \cos \theta_{12}$$

$$2|V_2|^2 - 2 \cdot 1 \cdot |V_2| \cos \theta_{12} = 0$$

$$|V_2| = \cos \theta_{12}$$


$$P_{12} = 1 = \frac{|V_1||V_2|}{X} \sin \theta_{12} = \frac{1 \cdot \cos \theta_{12}}{0.5} \sin \theta_{12} = 2 \sin \theta_{12} = 1$$

$$\theta_{12} = 45^\circ \quad |V_2| = \cos 45^\circ = 0.707$$

$\Rightarrow Q_{G2} = 0$ 時可供應 S_{D2}

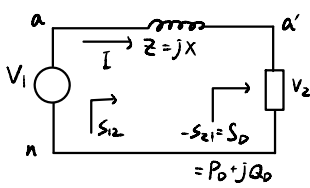(d) $\angle V_2 = ?$

$$V_2 = 0.707 \angle -\theta_{12} \quad \angle V_2 = -45^\circ$$



$$\begin{aligned}
 S_D &= V_2 I^* = |V_2| |I| e^{j\phi} \quad \phi = \angle V_2 - \angle I \\
 &= |V_2| |I| (\cos \phi + j \sin \phi) \quad \text{PF} = \cos \phi \\
 &= P_D (1 + j\beta) \quad , \quad \beta = \tan \phi \\
 &= P_D + jQ_D \quad Q_D = \beta P_D
 \end{aligned}$$

$$P_D = |V_2| |I| \cos \phi = P_{12} = -P_{21} = \frac{|V_1| |V_2|}{X} \sin \theta_{12} \quad \text{--- ①}$$

$$Q_D = -Q_{21} = -\frac{|V_2|^2}{X} + \frac{|V_1| |V_2|}{X} \cos \theta_{12} \quad \text{--- ②}$$

$$P_D = \frac{|V_1| |V_2|}{X} \sin \theta_{12} \quad \text{--- ①}$$

$$Q_D + \frac{|V_2|^2}{X} = \frac{|V_1| |V_2|}{X} \cos \theta_{12} \quad (\text{from ②}) \quad \text{--- ③}$$

$$\text{①}^2 + \text{③}^2 \Rightarrow P_D^2 + \left(Q_D + \frac{|V_2|^2}{X} \right)^2 = \left(\frac{|V_1| |V_2|}{X} \right)^2 (\sin^2 \theta_{12} + \cos^2 \theta_{12})$$

$$Q_D = \beta P_D \Rightarrow \left(\beta P_D + \frac{|V_2|^2}{X} \right)^2 = \left(\frac{|V_1| |V_2|}{X} \right)^2 - P_D^2$$

$$\times X^2 \Rightarrow (\beta P_D X + |V_2|^2)^2 = (|V_1| |V_2|)^2 - P_D^2 X^2$$

$$\Rightarrow |V_2|^4 + (2\beta P_D X - |V_1|^2) |V_2|^2 + (P_D X)^2 (1 + \beta) = 0$$

$$|V_2|^2 = \frac{-2\beta P_D X + |V_1|^2 \pm \sqrt{(2\beta P_D X - |V_1|^2)^2 - 4(P_D X)^2 (1 + \beta)}}{2}$$

$$= \frac{|V_1|^2}{2} - \beta P_D X \pm \left[\frac{|V_1|^4}{4} - P_D X (P_D X + \beta |V_1|^2) \right]^{1/2}$$